

Учреждение Образования
Белорусский Государственный Университет
Информатики и Радиоэлектроники

Факультет вечернего, заочного и дистанционного обучения

Кафедра ЭВМ

Контрольная работа

по дисциплине

«Микропроцессорные средства и системы»

Студента 5 курса 500502 учебной группы

Авсеева Сергея

Минск – 2009 год

1 Техническое задание

Спроектировать систему на базе микроконтроллера МС68НС11. Система должна преобразовывать посредством одного внутреннего АЦП последовательность входных данных. Записывать преобразованные данные по формуле $y = x1 * \ln(x1)$ в локальную ОЗУ объемом 17 кбайт и отображать на 4-ех семисегментных индикаторах. Переменная $x1$ является результатом выборки значений АЦП. Управляющая программа находится в ПЗУ объемом 7 кбайт.

2 Общее описание микроконтроллеров МС68НС11

Семейство 8-разрядных микроконтроллеров М68НС11 является одним из наиболее распространенных в мире семейств микроконтроллеров. Это семейство включает несколько десятков моделей (таблица 1), которые имеют одинаковое процессорное ядро, но отличаются объемом и типом используемой памяти, набором периферийных устройств и рядом других характеристик (тактовая частота, температурный диапазон, тип корпуса).

Таблица 1

Модель	РПЗУ УФ	ПЗУ	РПЗУ	ОЗУ	Вх/вых	АЦП	ШИМ
МС68НС11А8	–	8К	512	256	38	8 каналов, 8 разрядов	–
МС68НС11А1	–	–	512	256	22	8 каналов, 8 разрядов	–
МС68НС11А0	–	–	–	256	22	8 каналов, 8 разрядов	–
МС68НС11Е9	–	12К	512	512	38	8 каналов, 8 разрядов	–
МС68НС11Е1	–	–	512	512	22	8 каналов, 8 разрядов	–
МС68НС811Е2	–	–	2К	256	38	8 каналов, 8 разрядов	–
РС68НС711Е9	12К	–	512	512	38	8 каналов, 8 разрядов	–
МС68НС11F1	–	–	512	1К	54	8 каналов, 8 разрядов	–
МС68НС11К4	–	24К	640	768	62	8 каналов, 8 разрядов	4 канала, 8 разрядов
МС68НС711К4	24К	–	640	768	62	8 каналов, 8 разрядов	4 канала, 8 разрядов
МС68НС11G5	–	16К	–	512	66	8 каналов, 10 разрядов	4 канала, 8 разрядов

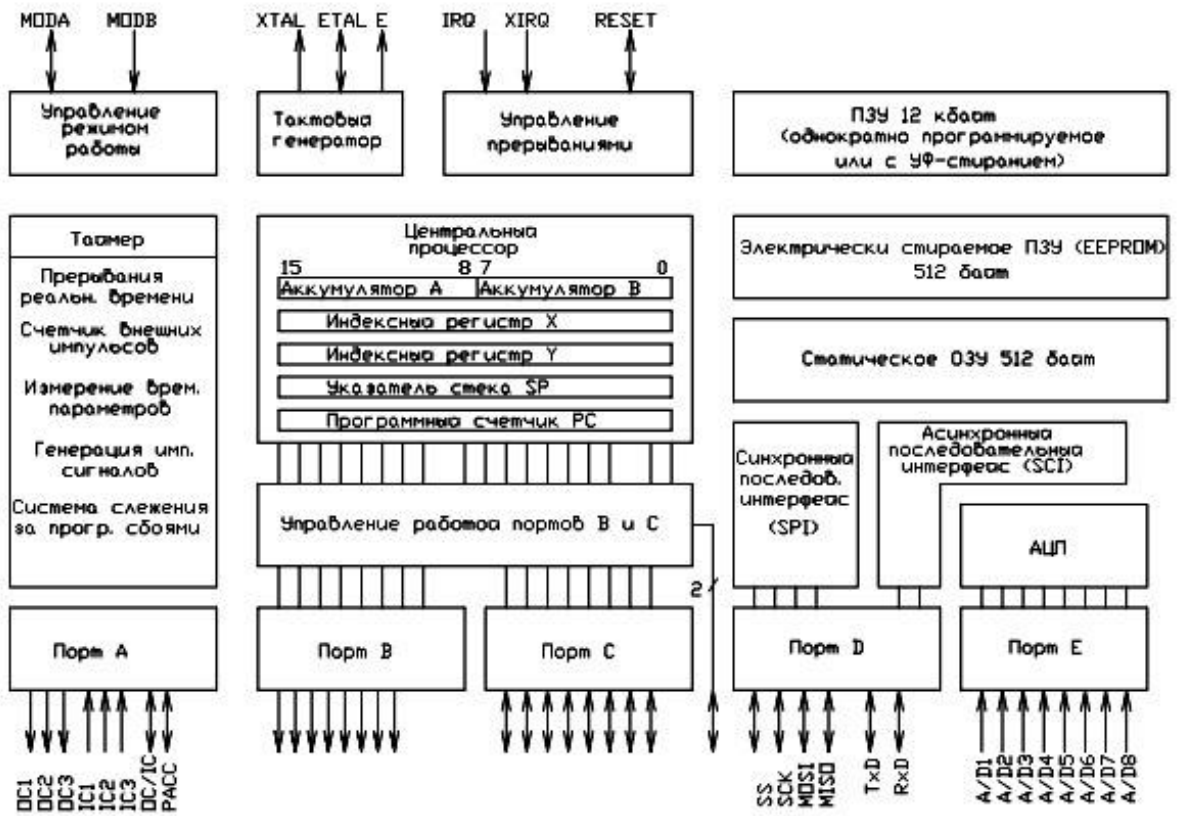


Рисунок 1 - Структурная схема MC68HC11E9

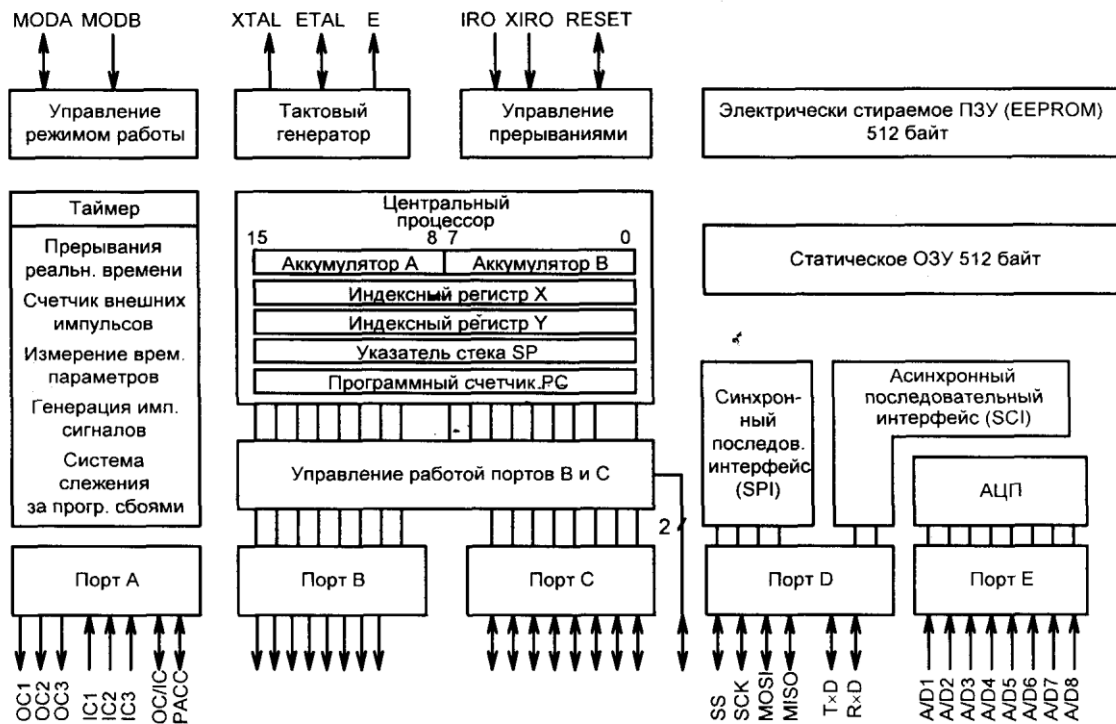


Рисунок 2 - Структурная схема MC68HC11E1

Технология с использованием КМОП-структур с высокой степенью компоновки, использованная для создания MC68HC11, сочетает в себе малые размеры и высокую тактовую частоту по сравнению с КМОП-технологией, одновременно с низким потреблением энергии и высокой устойчивостью по отношению к различным помехам.

 


Рисунок 3 – Расположение выводов микросхемы MC68HC11A8

Основные периферийные функции обеспечиваются встроенными схемами микроконтроллера. В их числе: восьмиканальный 8-разрядный АЦП; асинхронный последовательный интерфейс связи; синхронный последовательный периферийный интерфейс; основной 16-разрядный таймер с тремя входными и пятью выходными линиями, поддерживающий прерывания реального времени; 8-разрядный счетчик внешних импульсов для подсчета внешних импульсов или измерения периодов внешних сигналов.

Кроме этого, в состав микроконтроллера входит схема автоматического слежения, предназначенная для защиты системы от ошибок. Эта схема генерирует системный сброс в случае остановки работы или недопустимо низкой частоты тактового генератора.

Схема определения неверного кода операции вызывает немаскируемое прерывание, если в процессе выполнения программы встречается неправильный код команды. Для уменьшения потребления энергии доступно два программно устанавливаемых режима работы - WAIT и STOP.

К типичной области применения относятся контролирующие системы, которые фиксируют аналоговые сигналы, преобразуют их в цифровой код и после обработки отображают на панели ЖКИ или передают главной системе. Наличие таймеров делает идеальным применение данных устройств для промышленного управления: счетчики импульсов, цифровое управление электродвигателями, электротехнические измерения, ручные измерительные инструменты и т.д. Аппаратное умножающее устройство усиливает возможности и предлагает широкий диапазон форматов данных и аппаратную совместимость внутри семейства.

3 Обоснование выбора элементной базы.

В основе системы лежит микроконтроллер DD1 типа MC68HC11E1. Принципиальная схема системы приведена в приложении Б.

В качестве источника тактовых импульсов выбирается внешний кварцевый резонатор ZQ1, конденсаторы C2, C3, подключаемые к выводам EXTAL и XTAL.

В качестве опорного источника для АЦП используется напряжение питания 5В и поступает на выводы VRL, VRH. Накапливающая ёмкость 20пФ встроена в микроконтроллер, поэтому дополнительных ёмкостей устанавливать не требуется. Аналоговый сигнал X1 через разъём XS1 поступает на соответствующую цепь защиты, собранную на стабилитронах VD1,VD2 и фильтрующем конденсаторе C1. На рисунке 4 приведена диаграмма работы внутреннего АЦП. Преобразование входной величины происходит за 12 циклов, запись в регистр ADCTL происходит за 20 циклов.

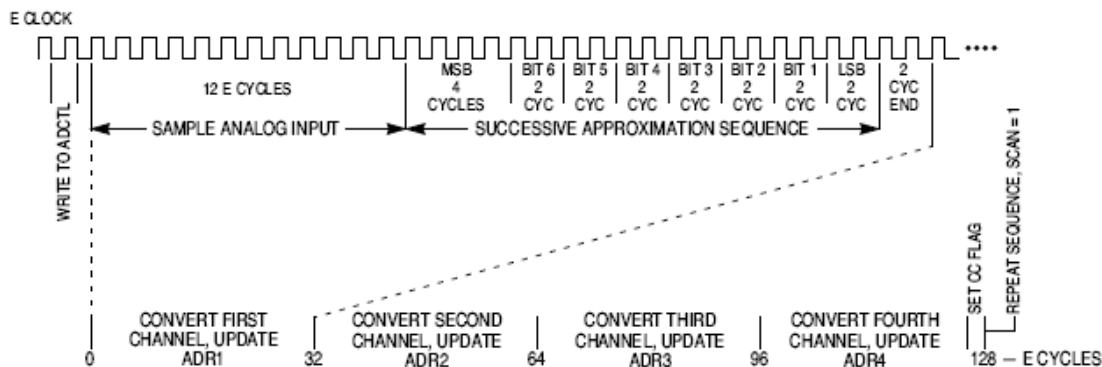


Рисунок 4 – Диаграмма работы микросхемы АЦП

Сегменты светодиодных индикаторов с общим катодом HG1-HG4 подключаются к дешифраторам DD12-DD15, на выходах которых запоминается комбинация сегментов для отображения цифр. Общие катоды индикаторов подключаются к общему проводу GND. Дешифраторы DD12-DD15 также обеспечивают необходимый ток для включения сегментов индикатора. Условное обозначение дешифратора приведено на рисунке 5, а назначение сигналов в таблице 2. Резисторы R15-R42 ограничивают ток через каждый сегмент до 5 мА. Сигналами HGLT0-HGLT3 определяется номер отображаемого разряда числа, таким образом реализовано статическое отображение информации.

 


Рисунок 5 –Микросхема дешифратора семисегментного индикатора

Описание сигналов микросхемы 1561ИД3:

- a-g - выходы на сегменты;
- A-D - информационные входы;
- LE - разрешение запоминания (LE=H - пропускание сигнала, LE=L - фиксация сигнала);
- LT - вход управления инверсией;
- BL - вход блокировки (BL=L - все выходы запираются).

Таблица 2 – Назначение сигналов микросхемы дешифратора 1561ИДЗ

Код	Входы							Выходы							Символ
	LE	BL	LT	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	
-	X	H	L	X	X	X	X	L	L	L	L	L	L	L	
0	H	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	L	0
1	H	L	L	L	L	L	H	L	H	H	L	L	L	L	1
2	H	L	L	L	L	H	L	H	H	L	H	H	L	H	2
3	H	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	L	L	H	3
4	H	L	L	L	H	L	L	L	H	H	L	L	H	H	4
5	H	L	L	L	H	L	H	H	L	H	H	L	H	H	5
6	H	L	L	L	H	H	L	H	L	H	H	H	H	H	6
7	H	L	L	L	H	H	H	H	H	H	L	L	L	L	7
8	H	L	L	H	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	8
9	H	L	L	H	L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	9
10	H	L	L	H	L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	Пусто
11	H	L	L	H	L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	Пусто
12	H	L	L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	Пусто
13	H	L	L	H	H	L	H	L	L	L	L	L	L	L	Пусто
14	H	L	L	H	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	Пусто
15	H	L	L	H	H	H	H	L	L	L	L	L	L	L	Пусто
-	L	L	L	X	X	X	X	Сохраняется предыдущее состояние на выходах							
-	X	X	H	X	X	X	X	На выходах инверсная комбинация							

Таблица 3 – Электрические характеристики микросхемы дешифратора 1561ИДЗ

Наименование параметра	Значение
Параметры (T=+25) при питании	E=+9
Выходной ток логического 0, мА	2.0
При выходном напряжении, В	-
Выходной ток логической 1, мА	2.0
При выходном напряжении, В	7.0
Задержки распространения, нс	850
Напряжение питания, В	3-15

В блоке локальной ПЗУ применены микросхемы объемом 1, 2, 4 кбайт (DD2, DD5, DD8), управление которыми осуществляется дешифраторами DD9, DD10. В блоке локальной ОЗУ применены микросхемы памяти объемом 1 и 16 кбайт (DD4, DD7). В блоке памяти обеспечивается переключение микросхем памяти в соответствии с адресацией по рисунку 6



Рисунок 6- Карта памяти

Резисторы R5-R9 служат для подтягивания сигналов управления микросхемами к неактивному состоянию в случае выбора работы с микросхемами памяти.

Структурная схема микросхемы ОЗУ приведено на рисунке 7.

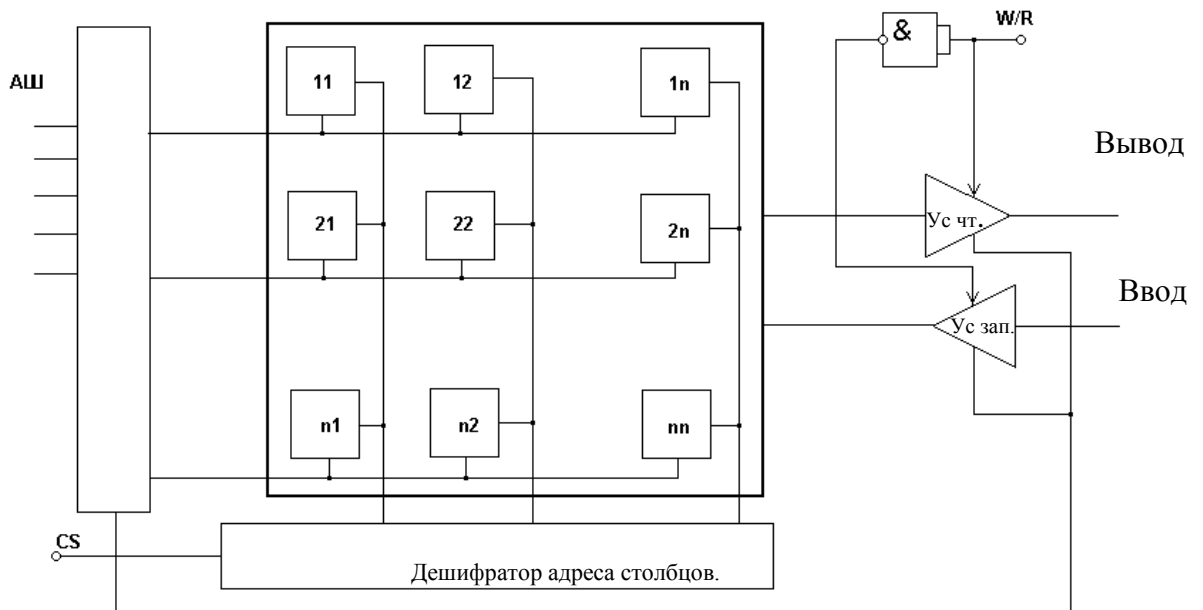


Рисунок 7- Организация ИМС ОЗУ

Оперативные ЗУ предназначены для хранения переменной информации и имеют практически одинаковое быстродействие при считывании и записи. По способу хранения информации ОЗУ делятся на два основных типа: статические и динамические. Статические запоминающие элементы могут хранить информацию сколь угодно долго, пока подается электропитание. Динамические запоминающие элементы, напротив, способны хранить информацию только непродолжительное время. Поэтому для хранения

информации её нужно периодически обновлять, или, другими словами регенерировать. Для обоих типов оперативных ЗУ существует множество различных схем. Их разнообразие отражает не только множество технологий (ТТЛ, n -МОП, КМОП, ЭСЛ и т.д.) и конструкций, но ещё и разнообразие требований, предъявляемым к модулям памяти в отношении быстродействия, емкости, плотности упаковки элементов и потребляемой мощности.

Статические ЗУ с произвольной выборкой (Random Access Memory) строятся на триггерах с непосредственными связями, которые могут неограниченно долго хранить информацию при включенном питании. Эти ОЗУ очень просты в эксплуатации, обладают высокой помехоустойчивостью, не требуют дорогих и сложных схем обслуживания, благодаря чему достигается умеренная стоимость всей системы памяти. При интегральной реализации статических ОЗУ используются два вида запоминающих матриц: накопители повышенного быстродействия (время цикла менее 100 нс) без схем дешифрации со средней степенью интеграции в БИС (до 256 бит); накопители среднего быстродействия (время цикла 300-1000 нс) с повышенной информационной ёмкостью от 256 до 16384 бит со схемами дешифрации. Статические ОЗУ в зависимости от принципа построения накопителя имеют словарную или матричную организацию. При словарной организации ОЗУ обращение производится одновременно к запоминающим элементам нескольких разрядов, соответствующих некоторой части слова или всего слова. Основными достоинствами ОЗУ со словарной организацией является простота базовой ячейки, и минимальное число шин управления, необходимых для реализации накопителя. Важное значение имеет также и то обстоятельство, что при словарной организации матрицы БИС в виде m одноразрядных слов удается обеспечить минимальную мощность рассеяния в режиме записи и считывания.

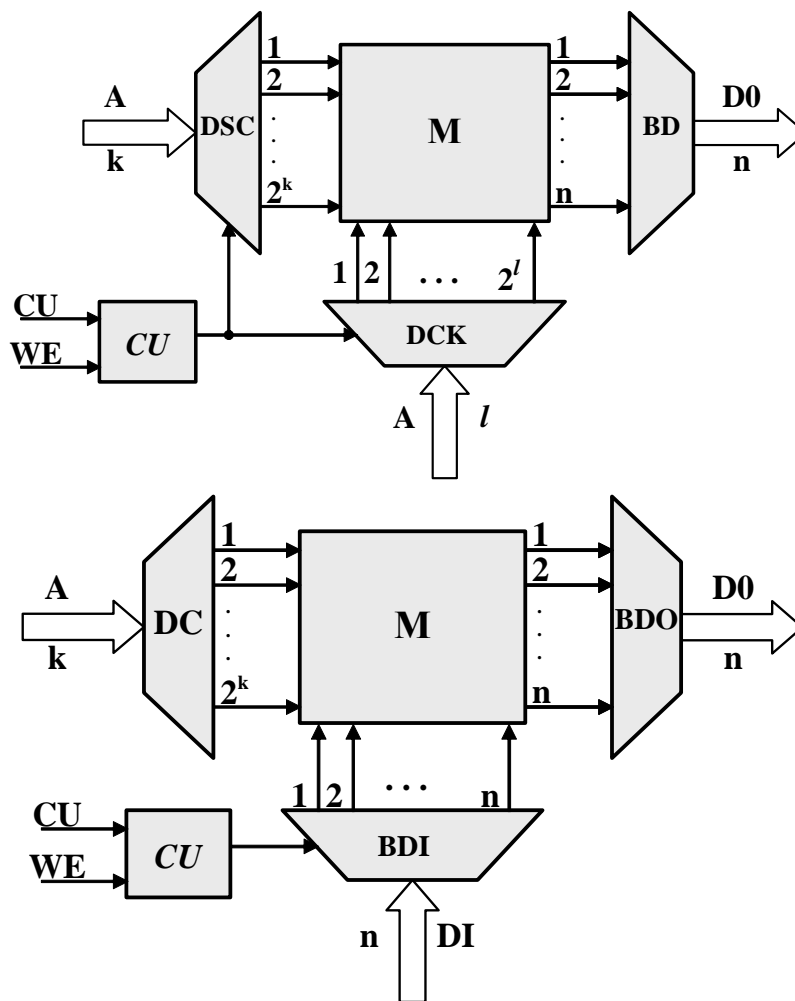


Рисунок 8 - Словарная организация БИС ОЗУ

Обобщенная структура БИС со словарной организацией матрицы приведена на рисунке 8. Код адреса n-разрядного слова подается на адресный дешифратор, который выбирает нужное слово. Адресный усилитель возбуждает соответствующую словарную шину и слово, код которого поступает на входные разрядные шины, записывается в выбранную строку матрицы согласно коду адреса. Аналогично, с помощью разрядных усилителей производится считывание выбранного слова в выходной регистр.

При матричной организации БИС возможно обращение к любому ЗЭ накопителя независимо от других элементов, расположенных на той же БИС. Микросхемы с матричной организацией называют также ОЗУ с разрядной организацией или с двукоординатной выборкой.

При разработке ОЗУ большой ёмкости (≥ 16 Кбит) применяются микросхемы ОЗУ динамического типа, в которых увеличение ёмкости достигается за счет уменьшения числа элементов и как следствие уменьшение занимаемой площади. Уменьшение числа элементов происходит при использовании динамических запоминающих ячеек, в которых информация хранится в виде заряда соответствующих ёмкостей. Ток утечки обратного смещенного p-n перехода имеет значение не более 10^{-10} А, а ёмкость накопительного конденсатора не превышает 0,1-0,2 пФ, следовательно постоянная времени разряда конденсатора $t \geq 1$ мс. Поэтому для выдачи состояния низкого или высокого уровня сигнала на выходе БИС необходимо осуществлять периодическое восстановление информации (или её регенерацию) с периодом $t_{REF} \leq 1 \div 2$ мс.

Таким образом, главные отличия динамических устройств памяти от статических заключаются в следующем: отсутствует источник питания запоминающих ячеек; необходимы логические схемы, обеспечивающие регенерацию ячеек; обрaмление требует более сложных схем; максимальная простота схемы накопителя, для обеспечения минимально занимаемой площади; меньшая потребляемая мощность.

Итак, проведя сравнительный анализ принципов работы и основных характеристик статических и динамических устройств памяти выберем ОЗУ статического типа со словарной организацией.

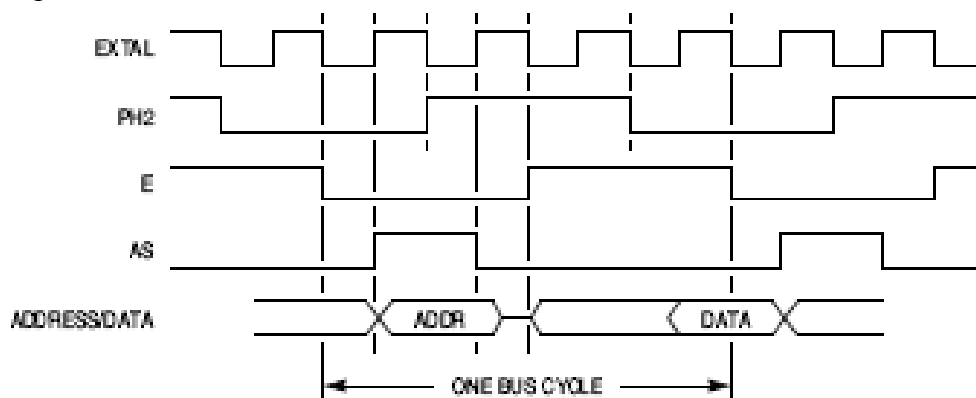


Рисунок 9 - Диаграмма чтения и записи в память

В настоящее время разработаны и выпускаются ПЗУ нескольких типов:

- ПЗУ масочного типа;
- программируемые ПЗУ;
- электрически программируемые ПЗУ;
- электрически программируемые ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием.

Масочные ПЗУ – микросхемы, в которых информация записывается при изготовлении с фиксированным рисунком межсоединений, определяемым маской (шаблоном). В ПЗУ запоминающие элементы объединены в двухкоординатную матрицу, образованную при пересечении совокупности входных (чисел) и выходных (разрядов) информационных шин. В местах пересечений шин могут быть включены диоды,

биполярные транзисторы и МОП-транзисторы. Наибольшее распространение получили ПЗУ на МОП-транзисторах ввиду технологической простоты и связанной с этим возможностью получения высокой степени интеграции, а так же малой потребляемой мощностью. Запись информации в масочное ПЗУ производится с помощью сменного заказного фотошаблона. Документом, определяющим хранимую в накопителе информацию, является карта заказа на данную микросхему. Изготовление маски довольно дорого, но с помощью одной маски можно запрограммировать любое число модулей памяти. Следовательно, масочные ПЗУ рентабельны при крупносерийном производстве.

Постоянные запоминающие устройства, допускающие однократное программирование у заказчика – это микросхемы, в которых состояние ячеек можно задать уже после изготовления устройства (создав либо разрушив перемычки). Наибольшее распространение получили перемычки в виде плавких вставок (например, из нихрома или поликремния), которые можно избирательно пережечь, с помощью внешнего источника тока. Накопитель ПЗУ представляет собой матрицу на биполярных транзисторах с плавкими перемычками, включенными последовательно с эмиттерами транзисторов, т.е. функциональная схема БИС ПЗУ аналогична схеме масочного ПЗУ.

Программирование БИС ПЗУ разных серий производится на специальных устройствах-программаторах.

Постоянные запоминающие устройства, допускающие многократное программирование и сохраняющие информацию при отключении питания (Erasable-Programmable-Read-Only-Memory – стираемая программируемая память только со считыванием) – микросхемы, использующие элементы коммутации, которые можно устанавливать в одно (замкнутое) состояние избирательно, а в другое (разомкнутое) – коллективно. Программирование таких ПЗУ сводится сначала к коллективной установке всех перемычек в одно состояние, что равносильно стиранию ранее записанной информации и последующей поочередной установке нужных перемычек в другое состояние.

Электрически программируемые ПЗУ характеризуются сочетанием положительных качеств ПЗУ – энергонезависимым хранением информации и высокой удельной плотностью её записи с возможной многократной сменой информации, как в ОЗУ.

Микросхемы со стиранием ультрафиолетом представляют собой РПЗУ на основе лавинно-инжекционных МОП-транзисторов с плавающим затвором, в которых запись информации осуществляется электрическим способом, а для стирания информации требуется облучение ультрафиолетовым излучением.

Мы для своего микропроцессорного комплекта выберем наиболее простой тип ПЗУ это программируемое постоянное запоминающее устройство серии 27xx с тремя состояниями на выходе.

Питание системы осуществляется от стабилизированного источника питания +5В, построенном на микросхеме линейного стабилизатора напряжения DA1. Кнопка S1 служит для ручного сброса микроконтроллера в исходное состояние.

В приложении А приведён листинг управляющей программы.

Система производит вывод результатов вычислений в виде чисел с плавающей точкой, поэтому для увеличения точности вывода можно увеличить разрядность индикации до 8-ми.

Приложение А

Листинг управляющей программы

```
HPRIO equ 0x103C
PIOC equ 0x1002
PORTA equ 0x1000
PORTC equ 0x1005
PORTD equ 0x1008
PORTE equ 0x100A
ADCTL equ 0x1030
ADR1 equ 0x1031

        .area data
__digit_out::          ; Содержимое разрядов индикаторов
        .blkb 4
        .area idata
        .byte 0,0,0,0
        .area data
__adc_val::            ; Значение АЦП
        .blkb 2
        .area idata
        .word 0
        .area bss
__buf1::
        .blkb 2          ; Адрес __digit_out
__rev::
        .blkb 26        ; Временный массив результатов преобразования в ASCII
__rem::
        .blkb 2          ; Остаток десятичного деления
__s::
        .blkb 2          ; Указатель на выходной разряд
__chan::
        .blkb 1          ; Номер считываемого канала АЦП
__X1::
        .blkb 1          ; Переменная x1
__X2::
        .blkb 1          ; Переменная x2
__X3::
        .blkb 1          ; Переменная x3
__value::
        .blkb 4          ; Временное значение результатов вычислений
__address::
        .blkb 2          ; Смещение буфера ОЗУ для хранения результатов
вычислений
__i::
        .blkb 1          ; Переменная для циклов
__buf::
        .blkb 24000 ; Буфер ОЗУ для хранения результатов вычислений
__fracc1_exp::
        .blkb 1          ; Аккумулятор для экспоненты 1
__fracc1_mantissa::
        .blkb 3          ; Аккумулятор для мантиссы 1
__fracc1_mantissa_sign::
        .blkb 1          ; Знак мантиссы 1
__fracc2_exp::
        .blkb 1          ; Аккумулятор для экспоненты 2
__fracc2_mantissa::
        .blkb 3          ; Аккумулятор для мантиссы 2
__fracc2_mantissa_sign::
        .blkb 1          ; Знак мантиссы 2
__d::
        .blkw 1
__y::
        .blkw 1
```

```

_x::
    .blkw 1
; Таблица полиномов
LNTBL::
    .byte    0x3E,0x1D,0x89,0xD9    ; 2/13
    .byte    0x3E,0x3A,0x2E,0x8C    ; 2/11
    .byte    0x3E,0x63,0x8E,0x39    ; 2/9
    .byte    0x3E,0x92,0x49,0x25    ; 2/7
    .byte    0x3E,0xCC,0xCC,0xCD    ; 2/5
    .byte    0x3F,0x2A,0xAA,0xAB    ; 2/3
    .byte    0x40,0x00,0x00,0x00    ; 2/1
    .byte    0xFF                    ; Признак конца таблицы
; Константы
MONE::     .byte    0xBF,0x80,0x00,0x00 ; -1.0
NLN2::     .byte    0x3F,0x31,0x72,0x18 ; LN(2)
ONE::      .byte    0x3F,0x80,0x00,0x00

    .area text
L30:       .word 0,10
L24:       .byte 48,0
L23:       .word 0,0

    .area text
    .org # 0xF000
_start::
    jsr __enterb
    .byte 0x8c
    ldab #96
    stab HPRIO
    ldab #16
    stab PIOC
    jmp L5
L4:        ; Начало цикла записи результатов в ОЗУ
    ldd #0
    std _address
    jmp L10
L7:
    jsr _read_adc ; Чтение АЦП
    stab _X1
    ldab _X1
    clra
    jsr __d2lreg
    jsr __long2fp
    ldd 0,x
    addd #10
    xgdy
    jsr __fromfp1
    ldd 0,x
    addd #10
    xgdy
    jsr __tofp1
    pshy
    pshy
    tsy
    jsr __fromfp1
    jsr _log      ; Вычисление логарифма
    puly
    puly
    ldd 0,x
    addd #6
    xgdy
    jsr __fromfp1

```

```

    ldd 0,x
    addd #10
    xgdy
    jsr __tofp1
    ldd 0,x
    addd #6
    xgdy
    jsr __tofp2
    jsr __fpmul ; Умножение на X1
    jsr __fp2long
    ldd 0,x
    addd #2
    xgdy
    jsr __lreg2y
    ldd 0,x
    addd #2
    xgdy
    jsr __ly2reg
    ldd _address
    lsld
    lsld
    addd #_buf
    xgdy
    jsr __lreg2y
    ldd 0,x
    addd #2
    xgdy
    jsr __ly2reg
    ldy #_value
    jsr __lreg2y
    jsr _disp_out ; Вывод результата на индикаторы
L8:
    ldd _address
    addd #1
    std _address
L10:
    ldd _address
    cpd #24000
    bhs X1
    jmp L7
X1:
L5:
    jmp L4
X0:
L3:
    xgdx
    addd #12
    xgdx
    txs
    pulx
    rts

; Подпрограмма чтения данных из АЦП
_read_adc::
    ldab _chan ; Номер обрабатываемого канала
    stab ADCTL ; Запуск преобразования
L12:
    ldy # ADCTL
    brclr 0,y,#128,L12 ; Ожидание завершения преобразования
    ldab ADR1
    clra
    rts

; Подпрограмма вывода на индикаторы
_disp_out::

```

```

    jsr _ltoa    ; Преобразование результата вычисления в ASCII
    clr _i      ; Начало цикла перебора разрядов
    bra L19

L16:
    ldab _i
    clra
    addd #_digit_out
    xgdy
    ldab 0,y
    subb #48    ; Приведение к двоичному коду
    stab PORTD
    ldab _i
    lslb
    lslb
    lslb
    addb #64
    stab PORTA

L17:
    ldab _i
    addb #1
    stab _i

L19:
    ldab _i
    cmpb #6
    blo L16
    clr PORTA

L15:
    rts

_log::
    pshx
    tsx
    ldab #4
    abx
    jsr __to_fpaccl
    bsr FLTLN
    pulx
    rts

FLTLN::
    ldaa __fpaccl_mantissa_sign ;Проверка на знак
    beq LN1 ;Переход если положительное число
LN0:   ldaa #LNNEGERR ; Отрицательное или равно 0
    sec ;Признак ошибки
    rts ;Выход из подпрограммы
LN1:   ldaa __fpaccl_exp ; Проверка на 0
    beq LN0
    jsr __push_fpaccl2 ;Сохранить аккумулятор в стеке
    pshx ;Создание стекового фрейма для хранения промежуточных
вычислений
    pshx
    tsx ;Создать указатель для промежуточных значений
    jsr __from_fpaccl ;Сохранить аргумент
    clra
    ldab __fpaccl_exp
    subb #0x7F ; Преобразование экспоненты
    bpl LN2 ;Переход, если экспонента положительная
    coma
LN2:   jsr int_to_fp ; Преобразование целого числа в число с
плавающей точкой
    ldx #NLN2 ;указатель на константу LN(2)
    jsr __to_fpaccl2 ;Записать в аккумулятор 2
    jsr __fpmul
    tsx
    jsr __to_fpaccl2 ;Загрузить аргумент

```

```

jsr    __from_fpaccl ;сохранить частичный результат
ldaa  #0x7F
staa  __fpacc2_exp  ; Мантисса с экспонентой = 0
pshx  ; Резервирование места в стеке для мантиссы
pshx
tsx
jsr    __from_fpaccl2 ; Сохранить мантиссу (M)
ldx   #ONE          ; Указатель на константу 1
jsr    __to_fpaccl   ; Сохранить в аккумуляторе 1
jsr    __fpadd       ; (M+1)
tsx    ;Вернуть указатель на мантиссу
jsr    __to_fpaccl2  ; (M)
jsr    __from_fpaccl ; (M+1)
ldx   #MONE        ; Указатель на константу -1
jsr    __to_fpaccl   ; Сохранить в аккумуляторе 1
jsr    __fpadd       ; (M-1)
tsx    ; (M+1)
jsr    __to_fpaccl2  ; Сохранить в аккумуляторе 2
jsr    __fpdiv       ; (M-1) / (M+1)
tsx    ; Указатель на временный результат
jsr    __from_fpaccl ; Считать содержимое аккумулятора 1
jsr    __fp_xfer_acc1_to_acc2
jsr    __fpmul       ;Квадрат значения
ldx   #LNTBL       ;Указатель на полиномиальный коэффициенты
POLYNOM ;Вычислить полином
tsx    ;Получить указатель на результат (M-1) / (M+1)
jsr    __to_fpaccl2  ; Записать результат в аккумулятор 2
jsr    __fpmul       ; умножение мантиссы
pulx
pulx
tsx
jsr    __to_fpaccl2
jsr    __fpadd       ;Сложить экспоненты
pulx
pulx
jsr    __pull_fpaccl2
clrb
rts

```

POLYNOM::

```

xgdx  ; Сохранить указатель на таблицу в D
ldx   __fpacc1_exp  ; Сохранить аргумент в стеке
pshx
ldx   __fpacc1_mantissa+1
pshx
xgdx
ldaa  __fpacc1_mantissa_sign
psha
pshx
ldd   #0            ; Инициализировать аккумулятор
std   __fpacc1_exp
std   __fpacc1_mantissa+1
std   __fpacc1_mantissa+2
bra   POLY1

```

POLY2:

```

tsx
ldaa  2,x
staa  __fpacc2_mantissa_sign
ldd   3,x
std   __fpacc2_mantissa+1
ldd   5,x
std   __fpacc2_exp
jsr   __fpmul

```

POLY1:

```

tsx
ldx   0,x
jsr   __to_fpaccl2

```

```

    jsr    __fpadd
    pulx
    ldab  #4                ; Увеличить указатель на таблицу
    abx
    pshx
    ldaa  0,x              ; Проверка окончания таблицы
    coma  ; Если FF, то завершение
    bne   POLY2
    tsx
    ldab  #7
    abx
    txs
    rts

__push_fpacc2::
    pulx
    pshx
    pshx
    xgdx
    tsx
    pshb
    psha
    jmp   __from_fpacc2

__from_fpacc2::
    ldd   __fpacc2_mantissa+1
    std   2,x
    ldd   __fpacc2_exp
    lslb
    cmpb  __fpacc2_mantissa_sign
    rora
    rorb
    std   0,x
    rts

__to_fpacc1::
    clr   __fpacc1_mantissa_sign ; Положительное число в аккумуляторе
    ldd   2,x                    ; Загрузить младшие 16 бит мантииссы
    std   __fpacc1_mantissa+1 ; Записать в аккумулятор
    ldd   0,x                    ; Получить экспоненту и старший байт
мантиссы
    lsl   ; Сдвиг с переносом
    bcc   GETFP11 ; Переход, если число положительное
    com   __fpacc1_mantissa_sign ; Установить знак
GETFP11: staa __fpacc1_exp ; Сохранить экспоненту и проверить на 0
    beq   GETFP12 ; Переход если 0
    sec   ; Установить перенос для сдвига
    rorb  ; Нормализация мантииссы
GETFP12: stab __fpacc1_mantissa ; Сохранить в аккумуляторе
    clrb  ; сброс ошибок
    rts

__to_fpacc2::
    clr   __fpacc2_mantissa_sign ; Положительное число в аккумуляторе
    ldd   2,x                    ; Загрузить младшие 16 бит мантииссы
    std   __fpacc2_mantissa+1 ; Записать в аккумулятор
    ldd   0,x                    ; Получить экспоненту и старший байт
мантиссы
    lsl   ; Сдвиг с переносом
    bcc   GETFP21 ; Переход, если число положительное
    com   __fpacc2_mantissa_sign ; Установить знак
GETFP21: staa __fpacc2_exp ; Сохранить экспоненту и проверить на 0
    beq   GETFP22 ; Переход если 0
    sec   ; Установить перенос для сдвига
    rorb  ; Нормализация мантииссы

```



```
GETFP22:  stab  __fpass2_mantissa ; Сохранить в аккумуляторе  
          rts
```

```
; Подпрограмма преобразования результатов вычислений в символьный вид
```

```
_ltoa::
```

```
    jsr  __enterb  
    .byte 0x84  
    ldd  #_digit_out  
    std  _buf1  
    ldy  #_value  
    jsr  __ly2reg  
    ldy  #L23  
    jsr  __ly2reg2  
    jsr  __lcmp ; Проверка выводимого значения на 0  
    bne  L21  
    ldd  #L24  
    std  _s  
    bra  L22
```

```
L21:
```

```
    clr  _rev+25  
    ldd  #_rev+25  
    std  _s  
    bra  L28
```

```
L27:
```

```
    ldy  #_value  
    jsr  __ly2reg  
    ldy  #L30  
    jsr  __ly2reg2  
    jsr  __lmod  
    jsr  __lreg2d  
    std  _rem  
    ldd  _rem  
    cpd  #10  
    bge  L31  
    ldd  _s  
    addd #-1  
    std  2,x  
    std  _s  
    ldd  _rem  
    addd #48  
    ldy  2,x  
    stab 0,y
```

```
L31:
```

```
    ldy  #_value  
    jsr  __ly2reg  
    ldy  #L30  
    jsr  __ly2reg2  
    jsr  __ldiv  
    ldy  #_value  
    jsr  __lreg2y
```

```
L28:
```

```
    ldy  #_value  
    jsr  __ly2reg  
    ldy  #L23  
    jsr  __ly2reg2  
    jsr  __lcmp  
    bne  L27
```

```
L22:
```

```
    ldd  #6  
    pshb  
    psha  
    ldd  _s  
    pshb  
    psha  
    ldd  _buf1
```

```

        jsr _memcpy
        puly
        puly
L20:    inx
        inx
        inx
        inx
        txs
        pulx
        rts

; Подпрограмма умножения чисел с плавающей точкой
__fpmul::
        pshx
        bsr fpmul
        pulx
        rts
fpmul::
        tst    __fpacc1_exp      ;Проверка аккумулятора 1 на 0
        beq    FPMULT3
        tst    __fpacc2_exp      ; Проверка аккумулятора 2 на 0
        bne    FPMULT8
FPMULT3: ldd    #0
        staa   __fpacc1_mantissa_sign
        std    __fpacc1_exp
        std    __fpacc1_mantissa+1
        rts
FPMULT8: ldaa   __fpacc1_mantissa_sign
        eora   __fpacc2_mantissa_sign
        staa   __fpacc1_mantissa_sign
        ldaa   __fpacc1_exp
        adda   __fpacc2_exp
        bpl    FPMULT1
        bcc    FPMULT2
__fp_return_max:: ldaa   #OVFERR
__fp_return_div0:: ldx    #0xFFFF
        bra    FPMULT7
FPMULT1: bcs    FPMULT2

__fp_return_zero::
        ldaa   #UNFERR
        ldx    #0
        stx    __fpacc1_mantissa+2
FPMULT7: stx    __fpacc1_exp
        stx    __fpacc1_mantissa+1
        sec                                ;FLAG ERROR.
        rts                                ;RETURN.
FPMULT2: adda   #0x82
        staa   __fpacc1_exp ; Сохранить новую экспоненту
        ldx    #0
        pshx
        pshx
        tsx
        jsr    UMULT                    ;Умножить мантиссы
        tst    0,x                      ;Проверка необходимости нормализации
результата
        bmi    FPMROUND
        rol    3,x
        rol    2,x
        rol    1,x
        rol    0,x
        dec    __fpacc1_exp ;Уменьшение экспоненты
FPMROUND: tst    3,x
        bpl    FPMULT4

```

```

        ldaa    2,x
        inca
        staa    2,x
        bne     FPMULT4
        ldab    #1
        addd   0,x
        bcc     FPMULT5
        rora
        inc     __fpacc1_exp
FPMULT5: std     0,x
FPMULT4: pulx
        stx     __fpacc1_mantissa
        pula
        staa    __fpacc1_mantissa+2
        ins
        tst     __fpacc1_exp
        beq     __fp_return_zero
        clrb
        rts

UMULT:
        ldaa    __fpacc2_mantissa+2
        ldab    __fpacc1_mantissa+2
        mul
        staa    1,x          ;Сохранение промежуточного результата умножения
        ldaa    __fpacc2_mantissa+1
        ldab    __fpacc1_mantissa+2
        mul
        addd   0,x
        std     0,x
        ldaa    __fpacc2_mantissa+2
        ldab    __fpacc1_mantissa+1
        mul
        addd   0,x
        staa    3,x
        bcc     UMULT1
        inc     2,x
UMULT1: clr     0,x
        clr     1,x
        ldaa    __fpacc2_mantissa
        ldab    __fpacc1_mantissa+2
        mul
        addd   2,x
        std     2,x
__fp_remcomp::
        ldaa    __fpacc2_mantissa+1
        ldab    __fpacc1_mantissa+1
        mul
        addd   2,x
        std     2,x
        bcc     UMULT2
        inc     1,x
UMULT2: ldaa    __fpacc2_mantissa+2
        ldab    __fpacc1_mantissa
        mul
        addd   2,x
        std     2,x
        bcc     UMULT3
        inc     1,x
UMULT3: ldaa    __fpacc2_mantissa
        ldab    __fpacc1_mantissa+1
        mul
        addd   1,x
        std     1,x
        bcc     UMULT4

```

```

    inc    0,x
UMULT4:  ldaa  __fpacc2_mantissa+1
         ldab  __fpacc1_mantissa
         mul
         addd  1,x
         std  1,x
         bcc  UMULT5
         inc  0,x
UMULT5:  ldaa  __fpacc2_mantissa
         ldab  __fpacc1_mantissa
         mul
         addd  0,x
         std  0,x
         rts

; Подпрограмма резервирования стека для переменных
__enterb::
    puly          ; В регистре y находится адрес возврата
    brclr 0,y,#0x40,no_pshd
    pshb
    psha
no_pshd:
    pshx          ; Сохраняем указатель предыдущего фрейма данных
    tsx          ; адрес стека в X
    ldab 0,y      ; Получить размер фрейма
    clra
    andb #0x3F   ; Сбрасываем 2 младших бита
    pshb
    psha          ; Записываем размер фрейма в стек
    xgdx          ; адрес стека в D
    tsx
    subd 0,x     ; вычесть размер фрейма
    xgdx
    txs          ; Записать в SP новый адрес
    stx 0,x      ; сохранить IX
    brclr 0,y,#0x80,no_lregb
    pshx
    pshx
    pshx
    pshx
no_lregb:
    jmp 1,y

__d2lreg::
    pshb
    psha
    xgdx
    subd #8
    xgdx
    clr 4,x
    clr 5,x
    pula
    pulb
    std 6,x
tneg:
    bge done1
    com 4,x
    com 5,x
done1:
    ldab #8
    abx
    rts

__long2fp::
    jsr __pshfp2      ; сохранение fp2 в стеке

```

```

    pshx
    pshy
    pshx          ; выделить пространство в стеке
    pshx
    tsy
    jsr __lreg2y   ; создать аргумент
    jsr __c_long2fp
    pulx
    pulx
    puly
    pulx
    jsr __pulfp2; вывод fp2 из стека
    rts

__pshfp2::
    sty _y
    ldy #__fpacc2_exp
    bra psh
psh:
    stx _x
    std _d
    tsx
    ldx 0,x          ; rts
    pula          ; pop rts
    pulb
    ldd 3,y
    pshb
    psha
    ldd 1,y
    pshb
    psha
    ldab 0,y
    pshb
    ldy _y
    ldd _d
    pshx
    ldx _x
    rts

__pulfp2::
    sty _y
    ldy #__fpacc2_exp
    bra pul
pul:
    stx _x
    std _d
    tsx
    ldab 2,x
    stab 0,y
    ldd 3,x
    std 1,y
    ldd 5,x
    std 3,y
    ldx 0,x          ; get rts
    puly ; pop rts
    pulb ; pop fp1
    puly
    puly
    ldy _y
    ldd _d
    pshx ; rts
    ldx _x
    rts
__fromfp1::
    pshx

```

```

    pshy
    pulx
    jsr __from_fpaccl
    pulx
    rts
__from_fpaccl::
    ldd    __fpaccl_mantissa+1
    std    2,x
    ldd    __fpaccl_exp
    lslb
    cmpb   __fpaccl_mantissa_sign
    rora
    rorb
    std    0,x
    rts

__fp2long::
    pshx
    pshx           ; выделить стек
    pshx
    tsy
    jsr __fromfp1
    jsr __c_fp2long
    pulx
    pulx
    pulx
    rts
__lreg2y::
    pshb
    psha
    xgdx
    subd #8
    xgdx
    ldd 4,x
    std 0,y
    ldd 6,x
    std 2,y
    ldab #8
    abx
    pula
    pulb
    rts
__ly2reg::
    pshb
    psha
    xgdx
    subd #8
    xgdx
    ldd 0,y
    std 4,x
    ldd 2,y
    std 6,x
    ldab #8
    abx
    pula
    pulb
    rts

; Подпрограмма копирования чисел с плавающей точкой
__fpmov::
    pshb
    psha
    pshx
    pshy
    ldx  #__fpaccl_exp

```

```

        ldy    #__fpacc2_exp
        ldaa  0,x
        staa  0,y
        ldd   1,x
        std   1,y
        ldd   3,x
        std   3,y
        puly
        pulx
        pula
        pulb
        rts

__tofp1::
        pshx
        pshy
        pulx
        jsr  __to_fpacc1
        pulx
        rts

; Подпрограмма деления чисел с плавающей точкой
__fpdiv::
        pshx
        bsr  fpdiv
        pulx
        rts

fpdiv:
        ldaa  __fpacc2_mantissa_sign
        eora  __fpacc1_mantissa_sign
        staa  __fpacc1_mantissa_sign
        tst   __fpacc2_exp
        bne   FLTDIV1
        ldaa  #DIV0ERR
        jmp   __fp_return_div0
FLTDIV1:  tst   __fpacc1_exp
        bne   FLTDIV2
        clrb
        clr   __fpacc1_mantissa_sign
        rts
FLTDIV2:  ldaa  __fpacc1_exp
        suba  __fpacc2_exp
        bhs   FLTDIV8
        bmi   FLTDIV6
        jmp   __fp_return_zero
FLTDIV8:  bmi   FLTDIV7
FLTDIV6:  adda  #0x7E
        staa  __fpacc1_exp
        ldd   __fpacc1_mantissa
        subd  __fpacc2_mantissa
        bmi   FLTDIV3
        bne   FLTDIV4
        ldaa  __fpacc1_mantissa+2
        suba  __fpacc2_mantissa+2
        blo   FLTDIV3
FLTDIV4:  ldd   __fpacc1_mantissa
        lsr
        ror   __fpacc1_mantissa+2
        std   __fpacc1_mantissa
        inc   __fpacc1_exp
        bne   FLTDIV3
FLTDIV7:  jmp   __fp_return_max
FLTDIV3:  ldd   __fpacc1_mantissa
        ldx   __fpacc2_mantissa

```

```

        inx
        bne     FLTDIV5
        dex
FLTDIV5:  fdiv
        pshy
        ldy     __fpacc1_mantissa
        stx     __fpacc1_mantissa
        pshx
        ldx     #0
        pshx
        pshx
        tsx
        ldaa   __fpacc2_mantissa+2
        ldab   __fpacc1_mantissa+1
        mul
        staa   3,x
        jsr    __fp_remcomp
        sty    __fpacc1_mantissa
        ldd    __fpacc1_mantissa+1
        subd   1,x
        ldx    __fpacc2_mantissa
        fdiv
        stx    __fpacc1_mantissa+1
        clr    __fpacc1_mantissa
        pulx
        pulx
        pula
        pulb
        puly
        addd   __fpacc1_mantissa
        std    __fpacc1_mantissa
        clrb
        rts

        .org 0xffd6
_interrupt_vectors::      ; Таблица векторов прерываний
        .word 65535
        .word 65535
        .word 65535
        .word 65535
        .word 65535
        .word 65535
        .word 65535
        .word 65535
        .word 65535
        .word 65535
        .word 65535
        .word 65535
        .word 65535
        .word 65535
        .word 65535
        .word 65535
        .word 65535
        .word 65535
        .word 65535
        .word _start

```