

Министерство образования Республики Беларусь
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
Кафедра электроники

Отчет по лабораторной работе №3
"Исследование одиночных усилительных каскадов биполярных и полевых транзисторов"

Проверил:
Осипенко Н.С.

Выполнил: ст. группы 120602

Минск 2013

1 Цели работы

- Изучить характеристики и параметры усилительных каскадов, режимы работы и способы задания рабочей точки активных элементов в усилителях.
- Экспериментально исследовать основные характеристики и параметры одиночных усилительных каскадов.

2 Исходные данные

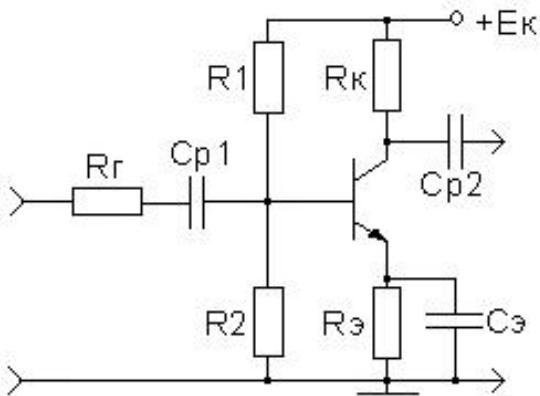


Рисунок 2.1. Схема усилительного каскада

3 Результаты экспериментальных исследований

- Расчет $U_{БЭ}$, $U_{КЭ}$, I_K

$$U_K = \quad \text{В}, U_B = \quad \text{В}, U_\Theta = \quad \text{В}.$$

$$U_{КЭ} = U_K - U_\Theta = \quad \text{В}.$$

$$U_{БЭ} = U_B - U_\Theta = \quad \text{В}.$$

$$I_K = \frac{E_K - U_K}{R_K} = \quad (\text{mA}).$$

- Измерение пределов входного и выходного напряжений

- Режим холостого хода

$$U_{\text{вых}_{min}} = \quad \text{мВ} \quad U_{\text{вых}_{max}} = \quad \text{мВ} \quad K_{U_1} = \frac{U_{\text{вых}_{min}}}{U_{\text{вх}_{min}}} =$$
$$U_{\text{вх}_{min}} = \quad \text{мВ} \quad U_{\text{вх}_{max}} = \quad \text{мВ}$$

- $R_h = \quad \text{k}\Omega$

$$U_{\text{вых}_{min}} = \quad \text{мВ} \quad U_{\text{вых}_{max}} = \quad \text{мВ} \quad K_{U_2} = \frac{U_{\text{вых}_{min}}}{U_{\text{вх}_{min}}} =$$
$$U_{\text{вх}_{min}} = \quad \text{мВ} \quad U_{\text{вх}_{max}} = \quad \text{мВ}$$

3. Снятие амплитудно-частотной характеристики

$f, \text{ Гц}$											
$U_{\text{вых}} _{C_3 \neq 0}, \text{ мВ}$											
$U_{\text{вых}} _{C_3 = 0}, \text{ мВ}$											

Таблица 3.1: АЧХ усилителя при различных емкостях на эмиттере

Рисунок 3.2. График зависимости $U_{\text{вых}}(f)$

$$K_{o_1} = \quad , \text{ мВ} \quad \frac{K_{o_1}}{\sqrt{2}} = \quad , \text{ мВ} \quad f_{B_1} = \quad , \text{ Гц} \\ f_{H_1} = \quad , \text{ Гц} \quad f_{o_1} = \sqrt{f_{H_1} \cdot f_{B_1}} = \quad , (\Gamma_{\text{II}})$$

$$K_{o_2} = \quad , \text{ мВ} \quad \frac{K_{o_2}}{\sqrt{2}} = \quad , \text{ мВ} \quad f_{B_2} = \quad , \text{ Гц} \\ f_{H_2} = \quad , \text{ Гц} \quad f_{o_2} = \sqrt{f_{H_2} \cdot f_{B_2}} = \quad , (\Gamma_{\text{II}})$$

4 Вывод

В ходе лабораторной работы:

- Изучены характеристики и параметры усилительных каскадов.
- Экспериментально исследованы основные характеристики и параметры одиночных усилительных каскадов.